16 | Piles

I La pile, un transfert d'électrons

1 - Un exemple de réaction d'oxydo-réduction

Expérience :

Interprétation :

On observe l'apparition de ..... sur la plaque de zinc. La réaction qui a eu lieu est donc :

.....

D'où ces deux électrons peuvent-ils venir ? Les deux électrons ont été cédés par .....

.....

.....

On obtient donc l'équation de la réaction suivante :

.....

2 - Détournement d'électrons, réalisation d'une pile

Expérience

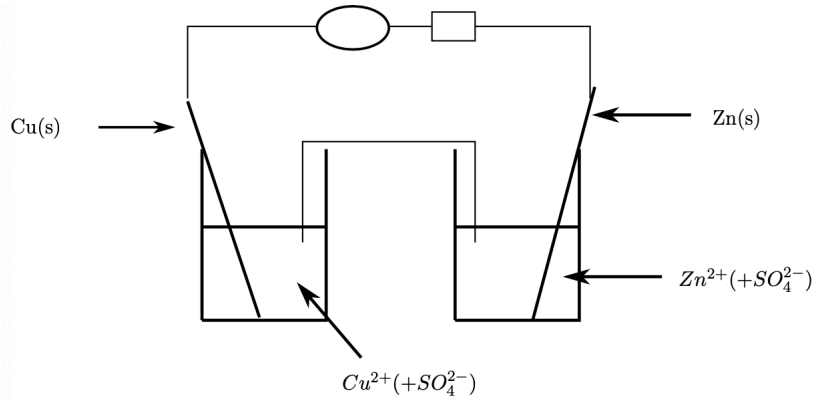

Observations

On constate .....
.....

Interprétation

Où est le pôle positif ? le pôle négatif ?
Noter sur le schéma ci-dessous le sens de déplacement des électrons ainsi que le sens conventionnel du courant.
Les électrons se déplacent-ils dans les solutions ?
.....
.....
.....
.....

Équation globale de la pile

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

Rôle du pont salin

Le pont salin assure la fermeture du circuit électrique.
Il n'y a pas d'électron dans le pont salin puisque les électrons ne se trouvent jamais en solution. Ce sont les ions qui conduisent le courant en solution. Compléter sur le schéma le sens de déplacement des ions dans le pont salin.

Tension à vide

La tension mesurée aux bornes de la pile lorsqu'elle ne débite pas est appelée tension à vide. Elle est exprimée en volts.
Sur le schéma ci-contre, la borne V définit la borne positive de la pile

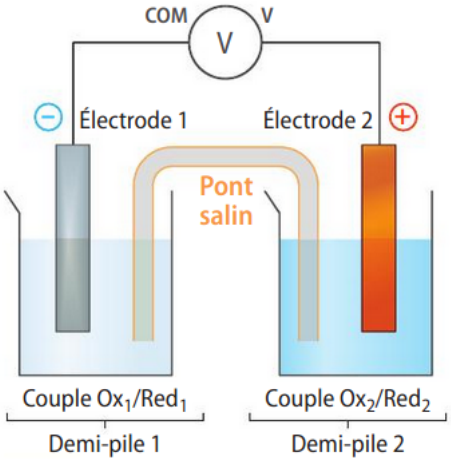

Important Qu'est-ce qu'une pile usée ?
La pile en fonctionnement est un système hors équilibre, lorsqu'elle atteint **l'équilibre**, la réaction s'arrête, le courant ne circule plus, la pile est **usée**.

3 - Capacité d'une pile

La capacité d'une pile, notée Q, est égale à la charge électrique qui circule pendant la durée totale de son fonctionnement, de l'état initial à l'usure complète.

Si l'on considère que l'intensité du courant I est constante pendant toute la durée de fonctionnement, alors on a :

$$Q = I \times \Delta t$$

avec Q la capacité de la pile en coulombs(C)

I l'intensité du courant en ampères (A)

Δt le durée de vie de la pile en secondes (s)

On peut également calculer la capacité d'une pile grâce à l'expression :

$$Q = Z \times x_f \times F$$

Avec Z le nombre d'électrons échangés

x_f l'avancement lorsque la pile a atteint son état d'équilibre, c'est à dire lorsqu'elle est usée

F la constante de faraday : $F = e \times N_a = 9.65 \times 10^4$ C mol^{-1}

II Quelques couples oxydant-réducteur usuels

Demi-équations Pour chacun des couples ci-dessous, écrire la demi-équation d'oxydo-réduction :

- L'eau de javel est une solution d'ion hypochlorite ClO^- oxydant du couple : ClO^-/Cl^-

  .....

- le dioxygène O_2 est l'oxydant du couple O_2/H_2O

  .....

- le dichlore Cl_2 est l'oxydant du couple Cl_2/Cl^-

  .....

- l'acide ascorbique ou vitamine C est le réducteur du couple $C_6H_6O_6/C_6H_8O_6$

  .....

- le dihydrogène H_2 est le réducteur du couple H^+/H_2.

  .....

Remarque

Les éléments des deux premières colonnes du tableau périodique sont les éléments du bloc s. Ils ont tous un ou deux électrons sur leur couche externe. Ils sont donc susceptibles de les perdre, ce qui fait d'eau des .....